



Universidade Federal  
do Rio de Janeiro  
Escola Politécnica

EEL480 - Laboratório de Sistemas Digitais  
Prof. Luís Henrique Maciel

## ULA em VHDL

Christian Marques de Oliveira Silva  
**DRE:** 117.214.742

Rio de Janeiro  
2021

# Sumário

<b>1</b>	<b>Introdução</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Desenvolvimento</b>	<b>2</b>
2.1	Entradas e Saídas implementadas . . . . .	2
2.2	Forma de projeção . . . . .	3
2.3	Módulos . . . . .	4
2.3.1	Full-Adder . . . . .	4
2.3.2	Full-Adder de 4 bits . . . . .	5
2.3.3	Somador e Subtrator em C2 . . . . .	7
2.3.4	Contador . . . . .	9
2.3.5	Contador dos Operandos . . . . .	11
2.3.6	Display . . . . .	12
2.3.7	ULA . . . . .	14
2.3.8	Interface com o LabsLand . . . . .	16
<b>3</b>	<b>Conclusões</b>	<b>19</b>
<b>4</b>	<b>Funcionamento no Labsland</b>	<b>19</b>
4.1	A + B (em C2) . . . . .	19
4.2	A - B (em C2) . . . . .	20
4.3	Not A . . . . .	21
4.4	Not B . . . . .	21
4.5	A and B . . . . .	22
4.6	A or B . . . . .	22
4.7	A xor B . . . . .	23
4.8	A xnor B . . . . .	23
<b>5</b>	<b>Referências</b>	<b>24</b>

# 1 Introdução

O objetivo deste projeto foi produzir uma representação de uma Unidade Lógica e Aritmética (ULA) descrita em VHDL<sup>1</sup>. Este, simplificadamente se comporta como uma ULA que possui, de forma resumida, 2 operandos de entrada, um sinal de controle (que define a operação), o resultado, flags de sinalização e um sinal de sincronização. Abaixo segue uma visualização em blocos mais detalhada:

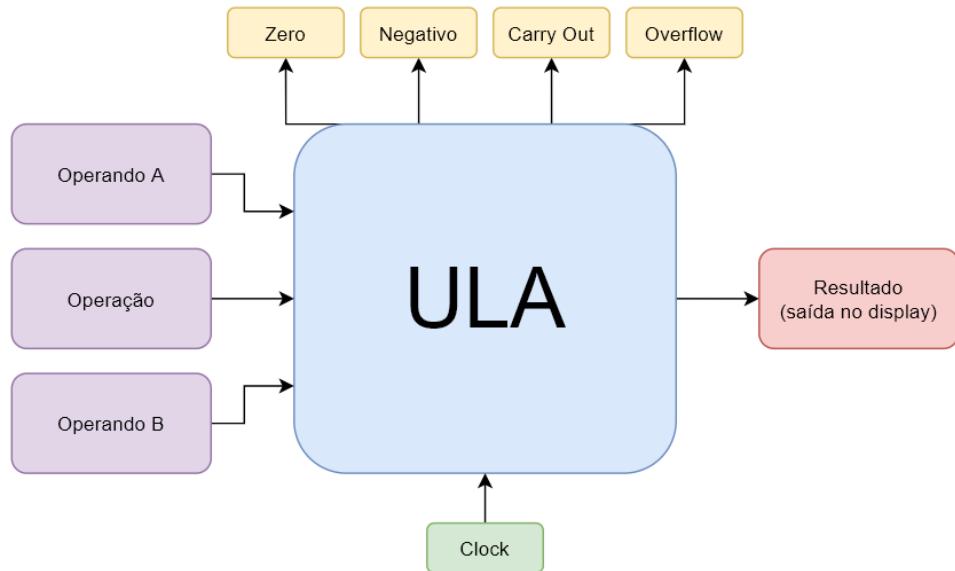


Figura 1: Diagrama de entradas e saídas inicial da ULA

- **Operandos:** Entradas dos operandos A e B, os quais possuem 4 bits e estão em C2<sup>2</sup>, assim, sua representação vai de -8 (1000) a +7 (0111);
- **Operação:** Entrada de controle, o qual possui 3 bits (permitindo 8 operações) para definir qual operação deve ser realizada entre o operando A e o operando B;
- **Resultado:** Saída de 7 bits (para o display de 7 segmentos) que contém o resultado da operação realizada;
- **Flags -** Saídas que indicam discretamente se a determinada situação ocorreu ou não;
- **Sinal de sincronização:** Entrada para sincronizar a atualização dos processos internos.

## 2 Desenvolvimento

### 2.1 Entradas e Saídas implementadas

Abaixo segue uma representação da hierarquia de componentes, em que o bloco que está no início da seta envia os sinais para o bloco que está no fim da mesma com o propósito de obter sua saída.

<sup>1</sup>Very High Speed Integrated Circuit

<sup>2</sup>Complemento de 2

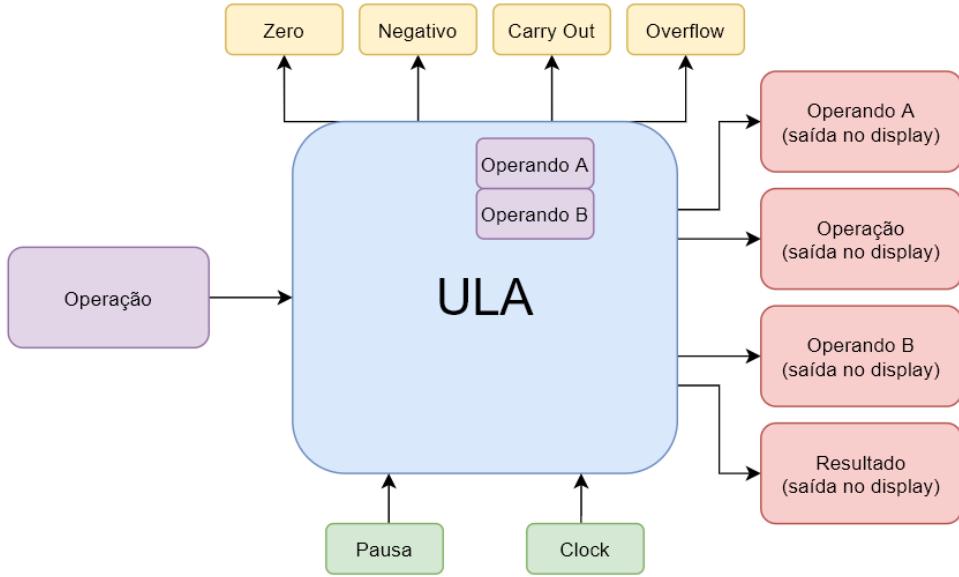


Figura 2: Diagrama de entradas e saídas da ULA implementada

Algumas alterações do modelo tradicional de uma ULA foram feitos para os testes práticos como pontuado a seguir:

- **Operandos:** Eles são gerados internamente por um contador que vai do valor mínimo (-8) ao máximo (+7);
- **Operação:** Os códigos que definem qual operação é realizada segue na tabela abaixo: Código<sub>bb</sub>

Código <sub>decimal</sub>	Código <sub>binário</sub>	Ação
0	000	$A + B$ (em C2)
1	001	$A - B$ (em C2)
2	010	Not $A$
3	011	Not $B$
4	100	$A$ and $B$
5	101	$A$ or $B$
6	110	$A$ xor $B$
7	111	$A$ xnor $B$

Tabela 1: Tabela dos códigos das operações na ULA

- **Saída no display:** Visualização dos dois operandos atuais ( $A$  e  $B$ ), o número decimal da operação e o resultado obtido;
- **Pausa:** Congela os operandos no mesmo valor. Isso ajuda nos testes práticos do LabsLand para fazer a prova real das operações.

## 2.2 Forma de projeção

A implementação no Quartus<sup>3</sup> foi realizada com um pensamento abstrato dos componentes a serem utilizados, não levando em conta (em sua maioria) os componentes físicos

<sup>3</sup>Software utilizado para a criação do código e teste do mesmo pela funcionalidade de formas de onda.

que existem em CI's<sup>4</sup> comerciais. Essa forma de abstração de funcionamento permitiu sua rápida criação.

Abaixo segue uma representação da hierarquia de componentes, em que o bloco que está no início da seta envia os sinais para o bloco que está no fim da mesma com o propósito de obter sua saída.

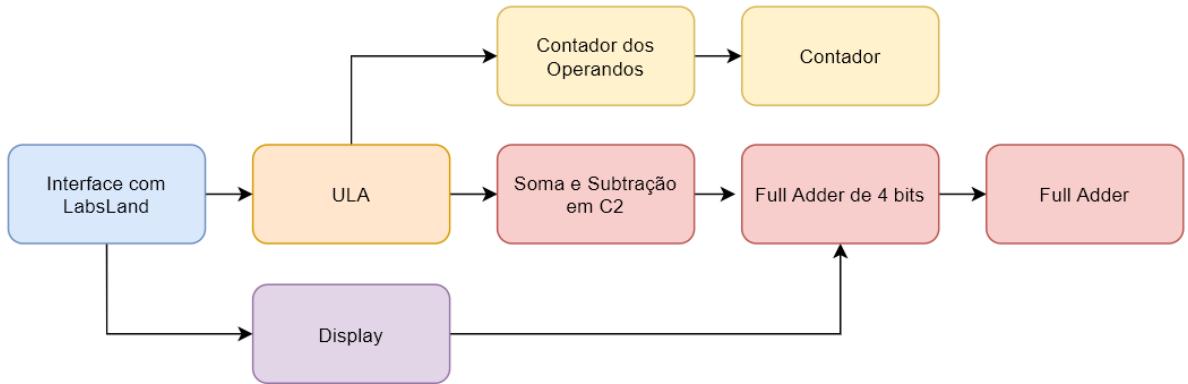


Figura 3: Diagrama geral de componentes

## 2.3 Módulos

Os módulos serão abordados do menor nível de hierarquia até o maior para facilitar a compreensão, uma vez que os mesmos não dependem de nenhum componente para a compreensão de seu funcionamento.

### 2.3.1 Full-Adder

#### 2.3.1.1 Descrição

Sua função é simplificar as duas primeiras operações da ULA como mencionado na tabela 1, pois, para uma soma ou subtração de números binários com N bits basta um Full-Adder de N bits. Deste modo, tendo posse desse componente genérico é possível criar o Full-Adder de N bits (nesse caso N=4) para que sejam possíveis essas operações. Abaixo segue um diagrama de entradas e saídas do módulo:



Figura 4: Diagrama de entradas e saídas do Módulo Full-Adder

As expressões foram obtidas tendo como base a teoria ensinada da matéria em questão, em que, para um Full-Adder de 1 bit, a saída é  $S = A \text{ xor } B \text{ xor } C_{in}$  e o carry propagado é  $C_{out} = (A \text{ and } C_{in}) \text{ or } (B \text{ and } C_{in}) \text{ or } (A \text{ and } B)$ .

---

<sup>4</sup>Circuitos Integrados

### 2.3.1.2 Código

É o único módulo inteiramente implementado com expressões lógicas.

```

11  -- Bibliotecas
12  library IEEE;
13  use IEEE.std_logic_1164.all;
14
15
16
17
18  -- Entidade Principal
19
20  entity FA is
21    port(
22      A, B, C_in : in  std_logic;
23      S, C_out   : out std_logic);
24  end FA;
25
26
27
28
29
30  -- Arquitetura Principal
31
32  architecture hardware of FA is
33  begin
34
35    S    <= A xor B xor C_in;
36    C_out <= (A and C_in) or (B and C_in) or (A and B);
37
38  end hardware;
39

```

Figura 5: Código em VHDL do Full-Adder (*FA.vhd*)

### 2.3.1.3 Simulação

Foi criada uma simulação somente compilando o arquivo '*FA.vhd*' e obteve-se o seguinte resultado:

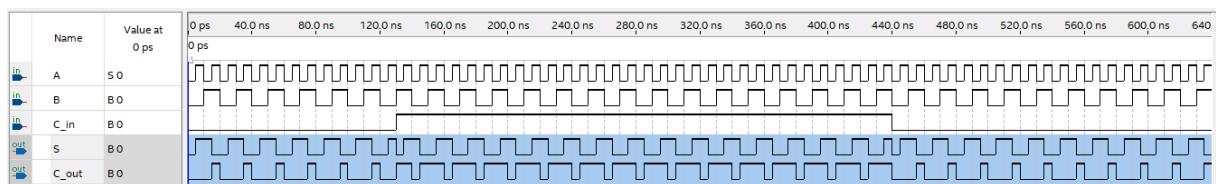


Figura 6: Simulação WF do módulo Full-Adder

Na simulação acima foi utilizado para entrada A um intervalo de **10ns** e para B de **20ns**, permitindo, assim, variar todas as possibilidades para as entradas (A e B). Já o  $C_{in}$  foi setado em 1 em um trecho da linha do tempo. E como pode ser visto, o módulo se comportou da forma correta tanto no  $S$  como no  $C_{out}$ .

## 2.3.2 Full-Adder de 4 bits

### 2.3.2.1 Descrição

É o módulo/componente intermediário entre o Full-Adder simples e o somador/subtrator em C2 implementado. Assim, conectada cada unidade criada para formar uma cadeia de Full-Adders, onde o  $C_{out}$  do anterior conecta no  $C_{in}$  do atual.



Figura 7: Diagrama de entradas e saídas do Módulo Full-Adder de 4 bits

### 2.3.2.2 Código

Basicamente faz uso de "port map's" para criar componentes de Full-Adder de 1 bit e, além do retorno do  $C_{out}$ , retorna o  $C_{out-1}$  para a identificação do **overflow**.

```

11  -- Bibliotecas
12  library IEEE;
13  use IEEE.std_logic_1164.all;
14
15
16
17  -- Entidade Principal
18  entity FA_4_bits is
19  port(
20      x,y : in  std_logic_vector(3 downto 0);
21      cin : in  std_logic;
22      cout : out std_logic;
23      cout_1: out std_logic;
24      z : out  std_logic_vector(3 downto 0));
25  end FA_4_bits;
26
27
28
29
30
31
32
33  -- Arquitetura Principal
34  architecture hardware of FA_4_bits is
35
36      -- Definicao do componente
37      component FA is
38          port(
39              A, B, C_in : in  std_logic;
40              S, C_out   : out std_logic);
41      end component;
42
43
44
45
46      signal carry : std_logic_vector (3 downto 0);
47
48  begin
49
50      a0: FA port map(x(0), y(0), cin, z(0), carry(0));
51      a1: FA port map(x(1), y(1), carry(0), z(1), carry(1));
52      a2: FA port map(x(2), y(2), carry(1), z(2), carry(2));
53      a3: FA port map(x(3), y(3), carry(2), z(3), carry(3));
54
55      -- Carry's out
56      cout_1 <= carry(2); -- carry out do penultimo bit
57      cout    <= carry(3); -- carry out do ultimo bit
58
59  end hardware;
60

```

Figura 8: Código em VHDL do Full-Adder de 4 bits (*FA\_4\_bits.vhd*)

### 2.3.2.3 Simulação

Foi criada uma simulação compilando os arquivos '*FA\_4\_bits.vhd*' e '*FA.vhd*', obtendo-se o seguinte resultado:

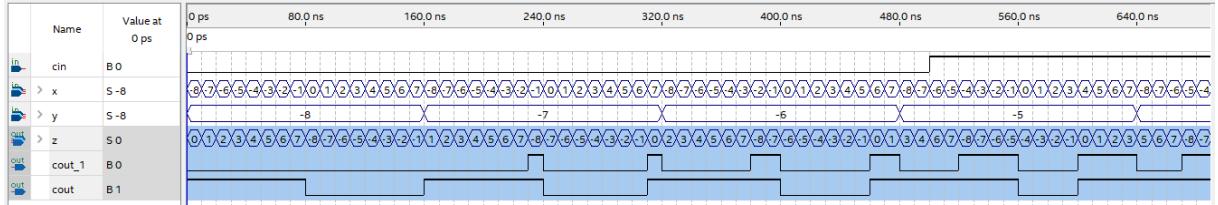


Figura 9: Simulação WF do módulo Full-Adder de 4 bits

Na simulação acima foram utilizados 2 contadores iniciando em -8. Para entrada X com intervalo de **10ns** e para Y de **160ns**, permitindo, assim, variar todas as possibilidades X antes de incrementar Y. Já o  $C_{in}$  foi setado em 1 em um trecho da linha do tempo. E como pode ser visto, o módulo se comportou da forma correta tanto no **Z** em  $C_{out}$  e  $C_{out-1}$ .

### 2.3.3 Somador e Subtrator em C2

#### 2.3.3.1 Descrição

O objetivo deste módulo é compreender as duas operações mais complexas da ULA, chamando o módulo de Full-Adder de 4 bits para facilitar sua função. Ainda, ele possui uma entrada para informar se a operação entre o operando A e B é soma ou subtração.

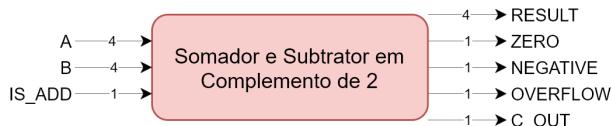


Figura 10: Diagrama de entradas e saídas do Módulo Somador e Subtrator em C2

#### 2.3.3.2 Código

A implementação desse módulo utiliza bastante a descrição discreta, se baseando nas expressões lógicas vistas na teoria desta disciplina. Ainda, além do resultado, esse módulo retorna 4 flags:

- **ZERO**: Indica se a saída é realmente zero para facilitar algum possível uso. Para isso, compara todos os bits de saída e verifica se não houve overflow;
- **NEGATIVE**: Indica se a saída é realmente um número negativo para facilitar algum possível uso. Para isso, compara o MSB<sup>5</sup> de saída e verifica se não houve overflow;
- **OVERFLOW**: Indica se a saída passou do limite de 4 bits em C2 (-8 a +7). Para isso, utilizando a teoria vista, compara o  $C_{out}$  com o  $C_{out-1}$  na expressão  $OVERFLOW = C_{out} \text{ xor } C_{out-1}$ ;
- **$C_{out}$** : Dependendo da operação, esse termo pode ser barrado<sup>6</sup>. Para isso, utilizando a teoria vista, se for **soma**  $C_{out} = C'_{out}$  e sendo **subtração**  $C_{out} = \overline{C'_{out}}$ .

<sup>5</sup>Bit Mais Significativo - neste caso, como a saída tem 4 bits seria o **S3** na sequência:  $S = S_3 S_2 S_1 S_0$ .

<sup>6</sup>É o valor binário inverso. Como só possui um bit, se for 1, o barrado é zero e vice-versa

```

11  -- Bibliotecas
12  library IEEE;
13  use IEEE.std_logic_1164.all;
14
15
16
17  -- Entidade Principal
18  entity Add_Sub_C2 is
19  port(
20      A,B           : in  std_logic_vector(3 downto 0);    -- Operandos de 4 bits
21      IS_ADD        : in  std_logic;                      -- Definição de soma ou subtração
22      ZERO,NEGATIVE,OVERFLOW : out std_logic;            -- Flags de indicação de zero, valor negativo e overflow, respectivamente
23      C_OUT         : out std_logic;                      -- Flag de carry out
24      RESULT        : out std_logic_vector(3 downto 0));   -- Resultado de 4 bits dos 2 operandos
25
26
27 end Add_Sub_C2;
28
29
30
31
32
33  -- Arquitetura Principal
34  architecture hardware of Add_Sub_C2 is
35
36  component FA_4_bits is
37  port(
38      x,y           : in  std_logic_vector(3 downto 0);
39      cin           : in  std_logic;
40      cout          : out std_logic;
41      cout_1        : out std_logic;
42      z             : out std_logic_vector(3 downto 0));
43  end component;
44
45
46  signal operatorB,res  : std_logic_vector(3 downto 0);
47  signal signalRES     : std_logic := res(3);
48  signal c_in          : std_logic;
49  signal c_out_0        : std_logic;                    -- Carry out do último bit e carry out do bit anterior
50  signal c_out_1        : std_logic;                    -- overflow
51  signal over          : std_logic;                   -- overflow
52
53 begin
54
55  -- Prepara o segundo operando para a operação (inverte caso seja uma subtração)
56  with IS_ADD select operatorB <=
57      B when '1'; -- Soma
58      not B when '0'; -- Subtração
59
60  -- Prepara o carry in para a operação (1 caso seja uma subtração)
61  c_in <= not
62
63  Full_Adder:                               .in, c_out_0, c_out_1, res);
64
65  -- Caso seja uma adição, a saída e o cout;
66  -- Caso seja uma subtração, a saída é cout barrado (not cout)
67  c_out <= ((not IS_ADD) and c_out_0) or (IS_ADD and (not c_out_0));
68
69  -- caso o carry do bit atual e do anterior sejam diferentes, houve overflow
70  over <= c_out_0 xor c_out_1;
71
72  -- Se não houve overflow e o bit mais significativo do resultado for 1, o número é negativo
73  -- 1000 (-8) a 1111 (-1)
74  NEGATIVE <= signalRES and (not over);
75
76  -- Se não houve overflow e todos os bits de resultado são 0, a saída realmente é zero
77  ZERO <= (not over) and (not res(3)) and (not res(2)) and (not res(1)) and (not res(0));
78
79  -- Passagem dos sinais para as saídas
80  OVERFLOW <= over;
81  RESULT <= res;
82
83 end hardware;

```

Figura 11: Código em VHDL do Somador e Subtrator em C2 (*Add\_Sub\_C2.vhd*)

### 2.3.3.3 Simulação

Foi criada uma simulação compilando os arquivos '*Add\_Sub\_C2.vhd*', '*FA\_4\_bits.vhd*' e '*FA.vhd*', obtendo-se o seguinte resultado:

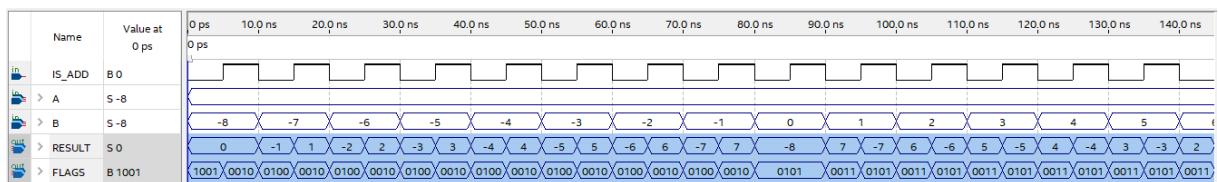


Figura 12: Simulação WF do módulo Somador e Subtrator em C2

Na simulação acima foram utilizados 2 contadores iniciando em -8. Para entrada A com intervalo de **160ns** e para B de **10ns**, permitindo, assim, variar todas as possibilidades B antes de incrementar A. Já o *IS\_ADD* esteve variando entre 0 e 1 em cada incremento de B, logo, foi possível detectar cada operação sendo somada ou subtraída. Ainda, as FLAGs de saída foram agrupadas para facilitar a leitura a ordem correta de leitura sendo *ZER*, *NEG*, *OVER*, *C<sub>OUT</sub>*. E como pode ser visto, o módulo se comportou da forma correta tanto no **S** como em **C<sub>out</sub>**.

### 2.3.4 Contador

#### 2.3.4.1 Descrição

O propósito deste módulo é reduzir o clock de 50MHz de entrada para que as operações ocorram no display do LabsLand com intervalo de 1s – 2s para ser perceptível. Logo, o mesmo pode também ser chamado de um divisor de clock, uma vez que sua única função é diminuir a frequência de atualização dos estados de mudança.



Figura 13: Diagrama de entradas e saídas do Módulo Contador

Outro fator interessante implementado foi o botão de *pause*, pois nos testes do LabsLand tornou-se muito prático validar se as operações estavam sendo feitas corretamente.

#### 2.3.4.2 Código

O código de divisor de clock implementado baseou-se na vídeo-aula de *"LED BLINK EM VHDL — Curso de FPGA #014"* do Wagner Rambo 2021, em que há um *contador geral do clock* e um *contador interno* para incrementar o valor de saída. O botão de **pause** está como um "filtro", só permitindo os incrementos caso esteja em nível lógico baixo.

Outro ponto importante foi criação deste módulo como entidade genérica. Isso foi feito para que facilite o aumento e diminuição de frequência de incremento dos operandos A e B, uma vez que, para passar por todas as possibilidades, um deles precisa estar 16 vezes mais rápido que o outro. Desta forma, o argumento recebido *times* serve para multiplicar o valor máximo calculado, visando aumentar esse incremento no operando mais lento.

Ainda, agindo diretamente no incremento do operando, na própria definição da variável *counter\_output*, o operando é setado para começar com o -8 em C2. Além de haver uma situação de contorno para quando o valor do registrador é o maior possível a nível dos bits (1111) e executa-se um incremento. Nesta situação o registrador é zerado (0000).

A obtenção do tempo entre o incremento (variável *maximum*) dos operandos foi feito da seguinte forma:

$$\begin{aligned}
 Freq &= 50Mhz \rightarrow T_{clk} = T_{prescaler} = 2 \times 10^{-8}s \\
 T_{objetivo} &= 2s \\
 maximum &= \frac{T_{objetivo}}{T_{prescaler}} \\
 maximum &= \frac{2s}{2 \times 10^{-8}s} \therefore maximum = 1 \times 10^8
 \end{aligned}$$

Já para a obtenção do tamanho ( $N$ ) do registrador do prescaler (o qual não pode resetar antes de atingir o valor máximo) ocorreu através do seguinte raciocínio para utilizar  $N=31$ :

$$\begin{aligned}
 maximum &= 1 \times 10^8 \\
 2^N \geq maximum \rightarrow \log_2(2^N) \geq \log_2(maximum) \rightarrow N \geq \log_2(maximum) \\
 \log_2(maximum) &= \log_2(1 \times 10^8) = 29.9 \\
 &\therefore \\
 N &\geq 29.9 \approx 30
 \end{aligned}$$

```

13  -- Bibliotecas
14  library IEEE;
15  use IEEE.std_logic_1164.all;
16  use IEEE.numeric_std.all;
17  use IEEE.std_logic_unsigned.all;
18
19
20
21
22  -- Entidade Principal
23
24  entity counter is
25    generic(times : integer := 1); -- Vezes em que o limite máximo será multiplicado para possibilitar um incremento
26    port(
27      clk       : in  std_logic;           -- Clock de entrada do sistema
28      pause     : in  std_logic;           -- Evita que o contador aumente (estagnando os 2 operandos)
29      q        : out std_logic_vector(3 downto 0)); -- Operando de Saída
30  end counter;
31
32
33
34
35  -- Arquitetura Principal
36
37  architecture hardware of counter is
38
39  begin
40
41    counter_process : process(clk)
42      variable counter_output : std_logic_vector(3 downto 0) := "1000"; -- Contador da saída (-8 a 7)
43      variable prescaler: std_logic_vector(30 downto 0) := (others=>'0'); -- Contador p/ redução da atualização de saída (-1 seg)
44      variable maximum : integer := 100000000; -- Contador p/ redução da atualização de saída (-1 seg)
45
46    begin
47
48      if (rising_edge(clk) and (pause /= '1')) then -- Toda vez que houver um pulso de clock e não estiver no modo pausa
49        prescaler := prescaler + 1;
50
51      if (prescaler = (maximum * times)) then
52        prescaler := (others=>'0');
53
54        if (counter_output = "1111") then counter_output := "0000"; -- Zera o contador quando chegar no limite
55        else counter_output := counter_output + 1; -- Incrementa o contador a cada pulso de clock
56        end if;
57
58      end if;
59
60      -- Atualiza a saída com o valor do contador
61      q <= counter_output;
62
63    end process;
64
65  end hardware;
66
67
68

```

Figura 14: Código em VHDL do Contador (*counter.vhd*)

### 2.3.4.3 Simulação

Foi criada uma simulação compilando somente o arquivo '*counter.vhd*', obtendo-se o seguinte resultado:

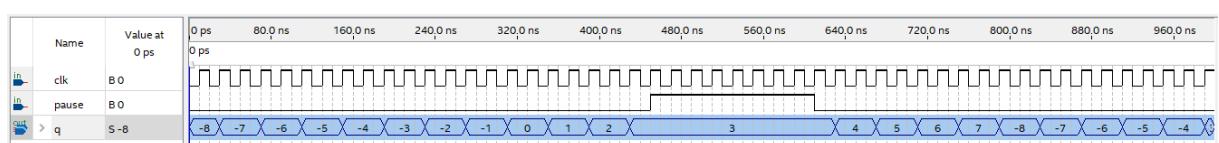


Figura 15: Simulação WF do módulo Contador

Na simulação acima foi inserido um sinal de frequência de 50 MHz na entrada *clk* e na entrada de *pause* foi inserido 1 em um trecho da linha do tempo. E como pode ser visto, o módulo se comportou da forma correta para a saída *q*, incrementando o valor (que começa em -8) e pausando/retomando a contagem nos momentos adequados.

### 2.3.5 Contador dos Operandos

#### 2.3.5.1 Descrição

A sua função é bem simples uma vez que ele cria 2 componentes de contador, um para o operando A e outro para o B. Como o A irá ficar no display à esquerda, o tempo de atualização do mesmo precisa ser 16 vezes maior do que o operando B.

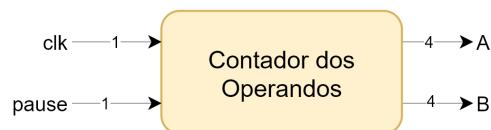


Figura 16: Diagrama de entradas e saídas do Módulo Contador dos Operandos

#### 2.3.5.2 Código

A título de implementação bastou criar os 2 componentes genéricos passando os multiplicadores do tempo de estouro do *prescaler*, sendo  $times_A=16$  (para ser seu incremento ser mais lento) e  $times_B=1$ .

```

13  |
14  |   |-- Bibliotecas
15  |   library IEEE;
16  |   use IEEE.std_logic_1164.all;
17  |
18  |
19  |
20  |   |-- Entidade Principal
21  |   entity counter_2_numbers is
22  |       port(
23  |           clk      : in  std_logic;
24  |           pause    : in  std_logic;
25  |           A, B    : out std_logic_vector(3 downto 0));
26  |       end port;
27  |   end entity;
28  |
29  |
30  |
31  |
32  |
33  |   |-- Arquitetura Principal
34  |   architecture hardware of counter_2_numbers is
35  |       -- Definicao do componente
36  |       component counter
37  |           generic(times : integer := 1); -- Vezes em que o limite máximo será multiplicado para possibilitar um incremento
38  |           port(
39  |               clk      : in  std_logic;          -- Clock de entrada do sistema
40  |               pause    : in  std_logic;          -- Evita que o contador aumente (estagnando os 2 operandos)
41  |               q        : out std_logic_vector(3 downto 0)); -- Operando de Saída
42  |           end component;
43  |
44  |       begin
45  |           A_counter: counter generic map(16)    port map(clk, pause, A);
46  |           B_counter: counter generic map(1)     port map(clk, pause, B);
47  |       end begin;
48  |
49  |
50  |
51  |
52  |

```

Figura 17: Código em VHDL do Contador de Operandos (*counter\_2\_numbers.vhd*)

### 2.3.5.3 Simulação

Foi criada uma simulação compilando os arquivos '*counter\_2\_numbers.vhd*' e '*counter.vhd*', obtendo-se o seguinte resultado:

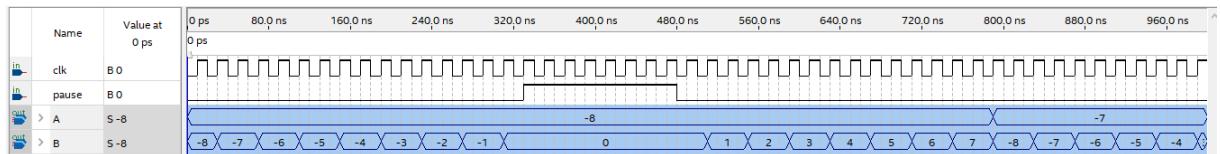


Figura 18: Simulação WF do módulo Contador de Operandos

Na simulação acima foi inserido um sinal de frequência de 50 MHz na entrada *clk* e na entrada de *pause* foi inserido 1 em um trecho da linha do tempo. E como pode ser visto, o módulo se comportou da forma correta para as saídas **A** e **B**, incrementando os valores (que começam em -8), com **A** sendo 16x mais lento do que **B** e pausando/retomando a contagem nos momentos adequados.

### 2.3.6 Display

#### 2.3.6.1 Descrição

O objetivo deste módulo é facilitar a visualização na tela dos números exibidos, tanto os operandos, como a operação quanto o resultado. Outra ação realizada foi a extração do módulo de um número caso o mesmo seja negativo (Ex.:  $[-6 \rightarrow 1010]$  em módulo fica  $+6 \rightarrow 0110$ ).



Figura 19: Diagrama de entradas e saídas do Módulo Display

#### 2.3.6.2 Código

Como os displays do LabsLand 2021 possuem Anodo Comum<sup>7</sup>, o nível lógico de ativação é baixo (0).

Para a extração do módulo do número foi criado um componente do Full-Adder de 4 bits para que haja uma subtração do valor +7 (0111) e uma inversão dos bits para obter o valor correto do módulo (Ex.:  $[-6 \rightarrow 1010]$  e  $[+7 \rightarrow 0111]$ , passando pelo FA\_4bits temos  $[+1 \rightarrow 0001]$ , no entanto, se invertendo os bits e desconsiderando o MSB temos:  $[+6 \rightarrow 110]$ ).

<sup>7</sup>Todos os pinos positivos dos segmentos conectados pelo positivo

```

11  -- Bibliotecas
12  library IEEE;
13  use IEEE.std_logic_1164.all;
14  use IEEE.numeric_std.all;
15  use IEEE.std_logic_unsigned.all;
16
17
18
19
20  -- Entidade Principal
21
22  entity display is
23    port(
24      VALUE_IN    : in   std_logic_vector(3 downto 0);
25      DISPLAY_OUT : out  std_logic_vector(6 downto 0));
26  end display;
27
28
29
30
31
32  -- Arquitetura Principal
33
34  architecture hardware of display is
35
36
37  -- Definição de componentes
38
39  component FA_4_bits is
40    port (
41      x,y    : in   std_logic_vector(3 downto 0);
42      cin   : in   std_logic;
43      cout  : out  std_logic;
44      z     : out  std_logic_vector(3 downto 0));
45  end component;
46
47
48
49  -- Definição de variáveis
50
51  signal VALUE_IN_sub : std_logic_vector(3 downto 0);
52  signal VALUE_IN_proc : std_logic_vector(3 downto 0);
53  signal less_one_in_FA : std_logic_vector(3 downto 0) := "0111";
54
55
56
57 begin
58
59  FA: FA_4_bits port map(VALUE_IN, less_one_in_FA, '0', open, VALUE_IN_sub); -- Subtrai 1
60
61  process(VALUE_IN)
62    variable NEG : std_logic := VALUE_IN(3); -- variável que identifica se o valor é negativo
63
64  begin
65    -- Caso o valor seja o número '8', que é um caso especial ou seja um número positivo
66    if (VALUE_IN = "1000" or NEG = '0') then
67      VALUE_IN_proc <= VALUE_IN;
68
69    -- Caso o valor seja um número negativo
70    else
71      -- Realiza o inverso do complemento de 2 para obter a magnitude do valor
72      VALUE_IN_proc <= not VALUE_IN_sub; -- Inverte todos os bits
73      VALUE_IN_proc(3) <= '0'; -- Faz uma 'máscara' para só obter de 0 a 7
74
75    end if;
76
77  case VALUE_IN_proc is
78    -- 0123456
79    when "0000" => DISPLAY_OUT <= "1000000"; -- "0"
80    when "0001" => DISPLAY_OUT <= "1111001"; -- "1"
81    when "0010" => DISPLAY_OUT <= "0100100"; -- "2"
82    when "0011" => DISPLAY_OUT <= "0110000"; -- "3"
83    when "0100" => DISPLAY_OUT <= "0011001"; -- "4"
84    when "0101" => DISPLAY_OUT <= "0010010"; -- "5"
85    when "0110" => DISPLAY_OUT <= "0000010"; -- "6"
86    when "0111" => DISPLAY_OUT <= "1111000"; -- "7"
87    when "1000" => DISPLAY_OUT <= "0000000"; -- "8"
88    when others => DISPLAY_OUT <= "1111111"; -- "apagado"
89  end case;
90
91  end process;
92
93 end hardware;

```

Figura 20: Código em VHDL do Display (*display.vhd*)

### 2.3.7 ULA

#### 2.3.7.1 Descrição

Assim como seu nome, é o coração do sistema. Responsável por gerenciar qual é a saída de acordo com a entrada de seleção, dividindo em 2 partes: saída em C2 e binária. Sempre são gerados os resultados das operações em C2, mas a saída deste módulo é definida pela configuração da entrada de 3 bits de seleção.

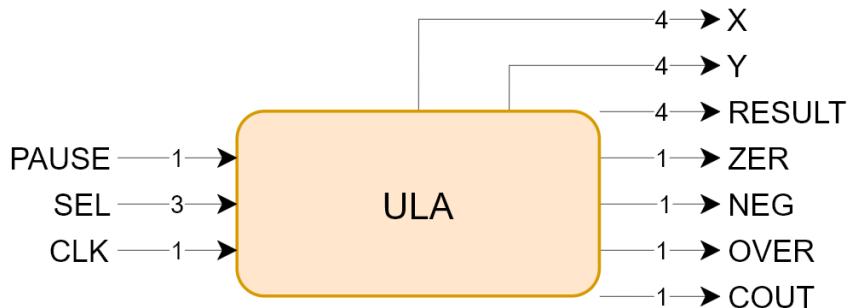


Figura 21: Diagrama de entradas e saídas do Módulo ULA

#### 2.3.7.2 Código

A **saída em C2** cria um componente *Somador e Subtrator em C2* para a operação de soma (passando IS\_ADD=1) e outro para a subtração (passando IS\_ADD=0), no qual a seleção define qual resultado será direcionado para a saída.

Já a **saída binária** inicialmente zera as flags *NEG*, *OVER* e *C<sub>OUT</sub>*, define qual operação irá para a saída e, após isso, verifica se todos os bits são zero (0000) para acionar a flag *ZER*=1.

Ainda, antes de realizar qualquer operação e a partir das entradas de *pause* e *clk*, cria-se o componente que gera os 2 operandos (A e B) internamente com o tempo de incremento correto.

```

24  -- Bibliotecas
25  library IEEE;
26  use IEEE.std_logic_1164.all;
27
28
29
30
31  -- Entidade Principal
32  entity ULA is
33  port(
34      A,B           : in  std_logic_vector(3 downto 0);    -- Operandos de 4 bits (simulação no quartus)
35      X,Y           : out std_logic_vector(3 downto 0);   -- Operandos de 4 bits
36      SEL            : in  std_logic_vector(2 downto 0);   -- Definição da seleção de operação
37      PAUSE          : in  std_logic;                   -- Para temporariamente o incremento dos operandos
38      CLK             : in  std_logic;                   -- Clock para o funcionamento do sistema
39      ZER,NEG,OVER  : out std_logic;                   -- Flags de indicação de zero, valor negativo e overflow, respectivamente
40      COUT           : out std_logic;                   -- Flag de Carry Out
41      RESULT         : out std_logic_vector(3 downto 0); -- Resultado de 4 bits dos 2 operandos
42  end ULA;
43
44
45
46
47
48
49  -- Arquitetura Principal
50  architecture hardware of ULA is
51
52  -- Definição de componentes
53
54  component Add_Sub_C2 is
55  port (
56      A,B           : in  std_logic_vector(3 downto 0);    -- Operandos de 4 bits
57      IS_ADD        : in  std_logic;                   -- Definição de soma ou subtração
58      ZERO,NEGATIVE,OVERFLOW : out std_logic;       -- Flags de indicação de zero, valor negativo e overflow, respectivamente
59      C_OUT          : out std_logic;                   -- Flag de Carry Out
60      RESULT         : out std_logic_vector(3 downto 0)); -- Resultado de 4 bits dos 2 operandos
61  end component;
62
63  component counter_2_numbers is
64  port (
65      clk            : in  std_logic;                   -- Clock de entrada do sistema
66      pause          : in  std_logic;                   -- Evita que o contador aumente (estagnando os 2 operandos)
67      A, B           : out std_logic_vector(3 downto 0)); -- Operandos de Saída
68
69
70
71  begin
72
73
74
155

```

Figura 22: Código em VHDL da ULA (*ULA.vhd*)

### 2.3.7.3 Simulação

Foi criada uma simulação compilando os arquivos '*Add\_Sub\_C2.vhd*', '*FA\_4\_bits.vhd*', '*FA.vhd*', '*counter\_2\_numbers.vhd*' e '*counter.vhd*', obtendo-se o seguinte resultado:

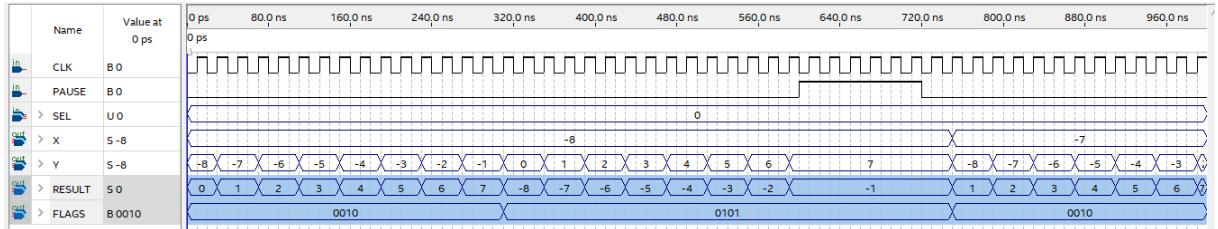


Figura 23: Simulação WF do módulo ULA

Na simulação acima foi inserido um sinal de frequência de 50 MHz na entrada *clk*, na entrada de *pause* foi inserido 1 em um trecho da linha do tempo e a seleção foi configurada para a operação de soma (*SEL=000*). E como pode ser visto, o módulo se comportou da forma correta ao gerar os operandos **X** e **Y** (incrementando seus valores, os quais começam em -8 e com **X** sendo 16x mais lento do que **Y**), além do resultado das operações e as *FLAGS* estarem condizentes, pausando/retomando a contagem nos momentos adequados.

### 2.3.8 Interface com o LabsLand

#### 2.3.8.1 Descrição

O objetivo deste módulo é encapsular todos os demais componentes já criados para interagir com o LabsLand 2021. Outra utilidade que possui é exibir os caracteres especiais que facilitam a visualização das operações em C2, como os sinais de negativo nos operandos e resultado (caso haja) e o sinal de igualdade.

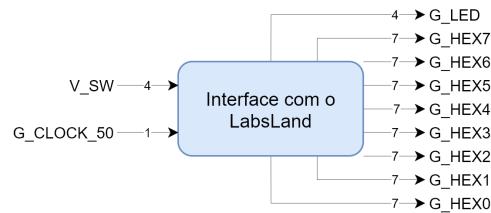


Figura 24: Diagrama de entradas e saídas do Módulo Interface com o LabsLand

A configuração de visualização nos displays foi escolhida visando facilitar ao máximo a compreensão do que está havendo no momento, como mostrado abaixo. Também vale ressaltar que os registradores  $G_{HEX}N$  vão de 7 a 0, da esquerda para a direita respectivamente. Logo, o  $G_{HEX}7$  é o **sinal do operando A** e o  $G_{HEX}0$  é o **módulo do resultado da operação**.



Figura 25: Configuração do painel de displays no LabsLand

### 2.3.8.2 Código

A implementação tornou-se bem simples com o uso de *signal's*, pois toda a lógica já estava implementada nos componentes criados neste módulo, restando somente o preenchimento correto e utilização para as saídas nas ocasiões devidas.

Na parte dos caracteres especiais (sinal de número negativo e sinal de igualdade), sempre exibe o '=' pois até mesmo nas operações binárias é necessário, porém, os displays para indicação de número negativo só acendem o segmento central quando seu MSB é 1. Caso isso não ocorra, o display fica apagado, representando que o número é positivo.

```

24
25     -- Bibliotecas
26
27     library IEEE;
28     use IEEE.std_logic_1164.all;
29
30
31     -- Entidade Principal
32
33     entity labsland is
34         port(
35             V_SW          : in  std_logic_vector(3 downto 0); -- Entradas do sistema (Seleção e pausa)
36             G_LED         : out std_logic_vector(3 downto 0); -- Flags de indicação (zero, negativo, overflow e carry out)
37             G_CLOCK_50   : in  std_logic;                      -- Clock para o funcionamento do sistema
38             G_HEX7       : out std_logic_vector(6 downto 0); -- Sinal A
39             G_HEX6       : out std_logic_vector(6 downto 0); -- Operando A
40             G_HEX5       : out std_logic_vector(6 downto 0); -- Sinal B
41             G_HEX3       : out std_logic_vector(6 downto 0); -- Operação
42             G_HEX4       : out std_logic_vector(6 downto 0); -- Operando B
43             G_HEX2       : out std_logic_vector(6 downto 0); -- Igualdade
44             G_HEX1       : out std_logic_vector(6 downto 0); -- Sinal do Resultado
45             G_HEX0       : out std_logic_vector(6 downto 0)); -- Resultado da operação
46
47     end labsland;
48
49
50     -- Arquitetura Principal
51
52     architecture hardware of labsland is
53
54         -- Definição do componente
55         component ULA is
56             port(
57                 X,Y           : out std_logic_vector(3 downto 0); -- Operandos de 4 bits
58                 SEL          : in  std_logic_vector(2 downto 0); -- Para temporariamente o incremento dos operandos
59                 PAUSE        : in  std_logic;                      -- Clock para o funcionamento do sistema
60                 CLK          : in  std_logic;
61                 ZER,NEG,OVER : out std_logic;
62                 COUT         : out std_logic;
63                 RESULT       : out std_logic_vector(3 downto 0)); -- Resultado de 4 bits dos 2 operandos
64
65         end component;
66
67         component display is
68             port(
69                 VALUE_IN    : in  std_logic_vector(3 downto 0);
70                 DISPLAY_OUT : out std_logic_vector(6 downto 0));
71         end component;
72
73
74         -- Conversões
75         signal PAUSE,ZER,NEG,OVER,COUT           : std_logic;
76         signal SEL                           : std_logic_vector(2 downto 0);
77         signal A,B,RESULT                   : std_logic_vector(3 downto 0);
78         signal DISPLAY_A,DISPLAY_B,DISPLAY_RES,DISPLAY_OP : std_logic_vector(6 downto 0);
79         signal DISPLAY_SA,DISPLAY_SB,DISPLAY_SRES,DISPLAY_IG : std_logic_vector(6 downto 0);
80
81
82         -- Caracteres de exibição no display
83         signal display_neg      : std_logic_vector(6 downto 0) := "011111"; -- hifen '-' (Números negativos)
84         signal display_pos      : std_logic_vector(6 downto 0) := "111111"; -- vazio ''
85         signal display_eq       : std_logic_vector(6 downto 0) := "011011"; -- Igual '='
86
87     begin
88
89         -- Renomeia a seleção de operação
90         SEL <= V_SW(2 downto 0);
91         -- Renomeia o botão de pausa
92         PAUSE <= V_SW(3);
93
94         ULA_calculate: ULA port map(A,B,SEL,PAUSE,G_CLOCK_50,ZER,NEG,OVER,COUT,RESULT);
95
96         disp_A: display port map(A, DISPLAY_A);
97         disp_B: display port map(B, DISPLAY_B);
98         disp_OP: display port map('0' & SEL, DISPLAY_OP);
99         disp_RES: display port map(RESULT, DISPLAY_RES);
100
101         process(A,B,RESULT)
102             begin
103                 if (A(3) = '1') then -- Operando A é negativo
104                     DISPLAY_SA <= display_neg;
105                 else -- Operando A é positivo
106                     DISPLAY_SA <= display_pos;
107                 end if;
108
109                 if (B(3) = '1') then -- Operando B é negativo
110                     DISPLAY_SB <= display_neg;
111                 else -- Operando B é positivo
112                     DISPLAY_SB <= display_pos;
113                 end if;
114
115                 if (RESULT(3) = '1') then -- Resultado é negativo
116                     DISPLAY_SRES <= display_neg;
117                 else -- Resultado é positivo
118                     DISPLAY_SRES <= display_pos;
119                 end if;
120             end process;
121
122             -- Atualização das saídas
123             DISPLAY_IG <= display_eq;
124             G_HEX7 <= DISPLAY_SA;
125             G_HEX6 <= DISPLAY_A;
126             G_HEX5 <= DISPLAY_SB;
127             G_HEX4 <= DISPLAY_B;
128             G_HEX3 <= DISPLAY_OP;
129             G_HEX2 <= DISPLAY_IG;
130             G_HEX1 <= DISPLAY_SRES;
131             G_HEX0 <= DISPLAY_RES;
132             G_LED <= ZER & NEG & OVER & COUT;
133
134     end hardware;

```

Figura 26: Código em VHDL da Interface com o LabsLand (*labsland.vhd*)

### 3 Conclusões

O código projetado não apresentou falhas após seu desenvolvimento, cumprindo exatamente o proposto para sua confecção.

O único momento em que houve um "erro" foi, em um dos testes, quando o operando A apareceu como um número positivo sendo que o mesmo deveria ser negativo. A causa desse erro foi porque a FPGA do LabsLand 2021 estava com o segmento central do display de sinal queimado, impossibilitando a visualização do mesmo aceso. A comprovação foi feita testando em outra placa, onde o código voltou a funcionar.

Ainda sobre erros do LabsLand 2021, a documentação do mesmo informa que a ordem dos segmentos dos displays é inversa ao funcionamento real, onde a ordem do MSB ao LSB está trocada.

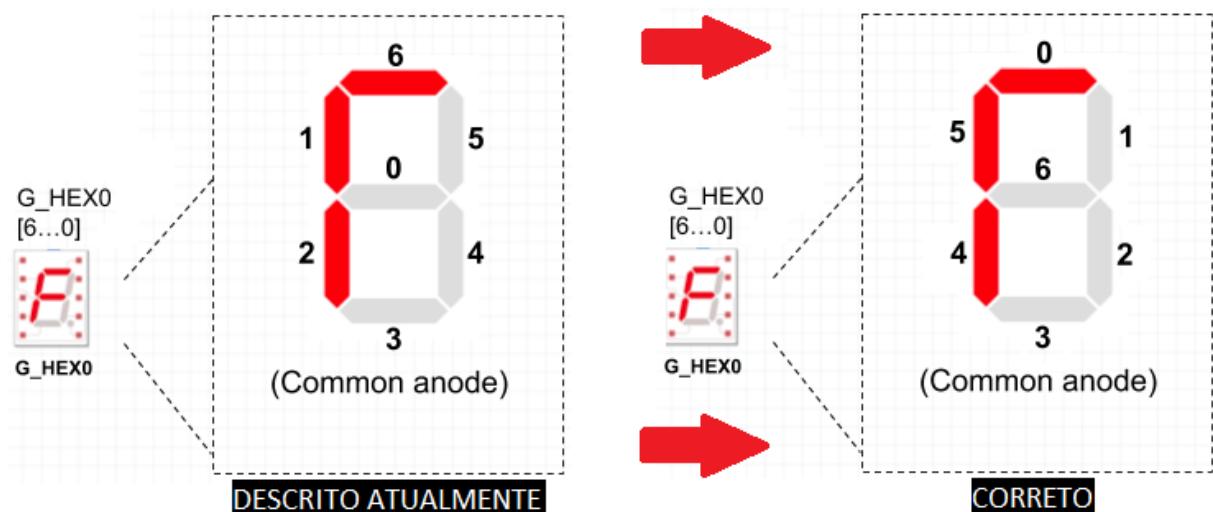


Figura 27: Correção da documentação do LabsLand 2021 para a ordem do display de 7 segmentos

A cima pode ser visto que o MSB do registrador  $G\_HEX0$  (6) é o segmento descrito como 6, no entanto, o que realmente surte efeito no MSB é o segmento descrito inicialmente como 0. E o mesmo equivale para as outras alterações. O único que se manteve foi o segmento 3. Após realizar as alterações a interação funcionou corretamente.

### 4 Funcionamento no Labsland

#### 4.1 A + B (em C2)

Abaixo, como o display  $G\_HEX3$  exibe 0, a operação de soma ocorre:  $-7 + +2 = -7 + 2 = -5$ , obtendo **NEGATIVE=1** e **C<sub>OUT</sub>=1**. O que está correto.

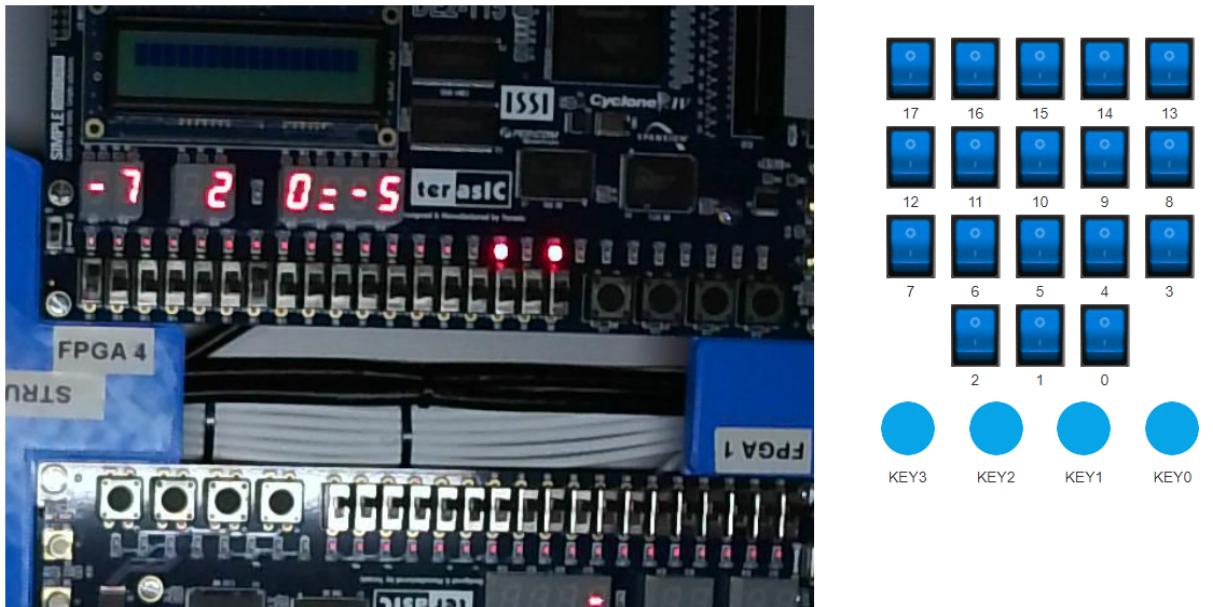


Figura 28: Soma em C2 entre A e B

#### 4.2 A - B (em C2)

Abaixo, como o display *G\_HEX3* exibe 1, a operação de subtração ocorre:  $-8 - (-7) = -8 + 7 = -1$ , obtendo **NEGATIVE=1**. O que está correto.

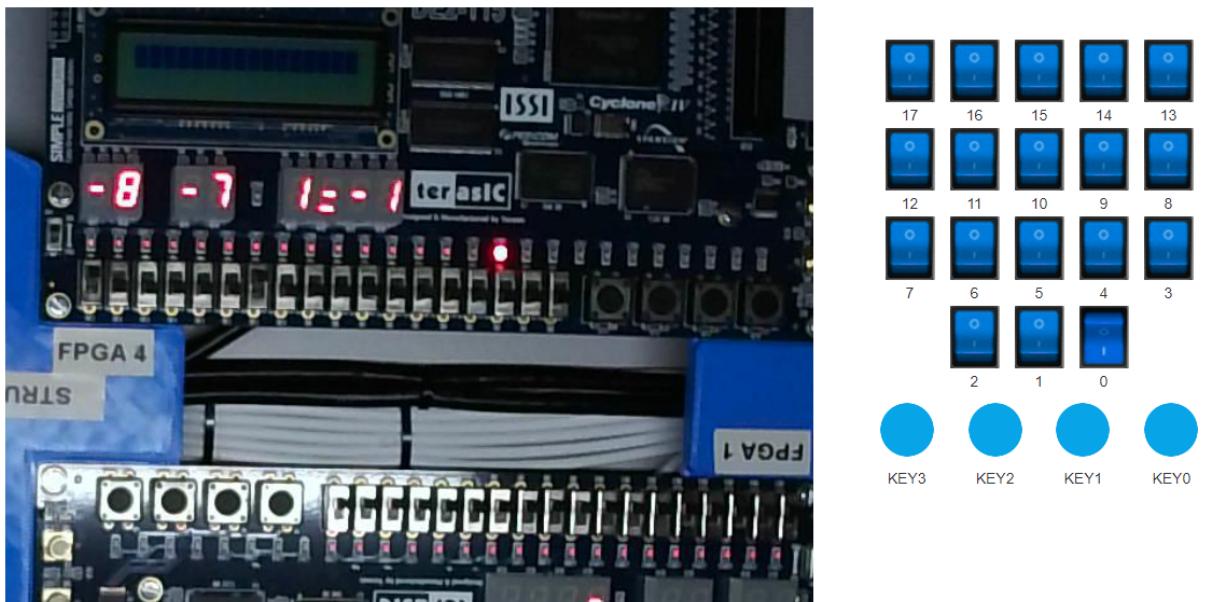


Figura 29: Subtração em C2 entre A e B

### 4.3 Not A

Abaixo, como o display *G\_HEX3* exibe 2, a operação de NOT A ocorre:  $-7 = \overline{1001} = 0110 = +6$ . O que está correto.

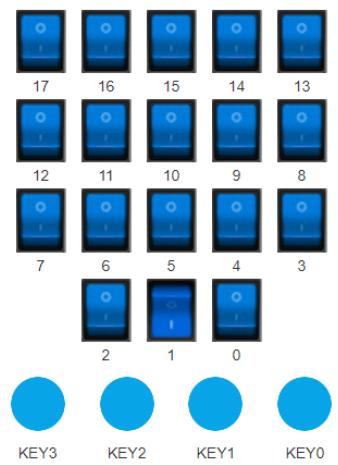
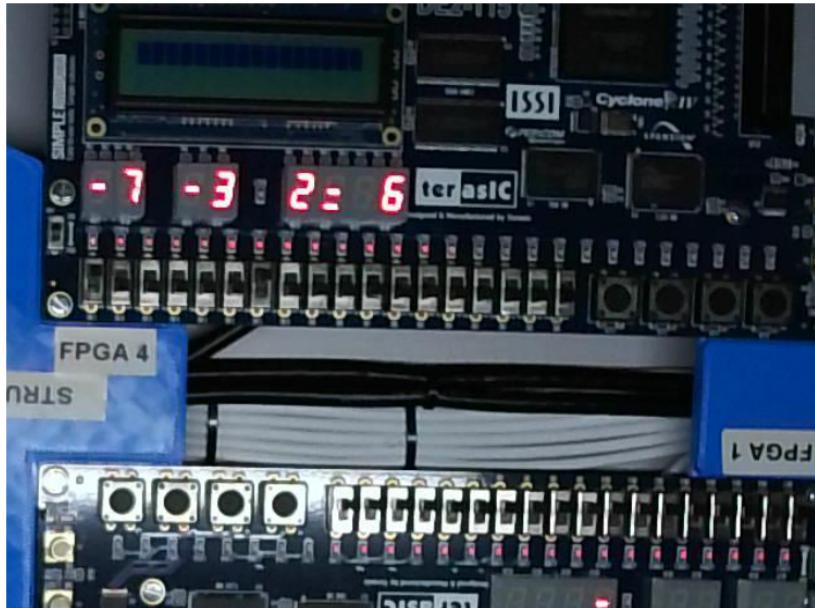


Figura 30: NOT A

### 4.4 Not B

Abaixo, como o display *G\_HEX3* exibe 3, a operação de NOT B ocorre:  $+7 = \overline{0111} = 1000 = -8$ . O que está correto.

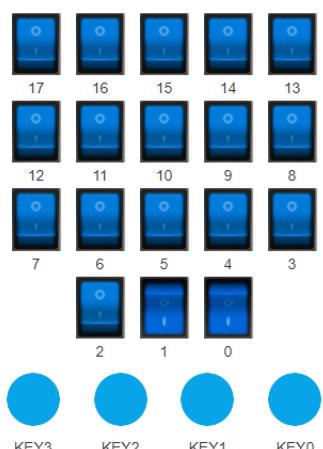


Figura 31: NOT B

## 4.5 A and B

Abaixo, como o display *G\_HEX3* exibe 4, a operação de AND ocorre:  $-5 = 1011$  e  $+6 = 0110$ , onde  $1011 \text{ and } 0110 = 0010 = +2$ . O que está correto.

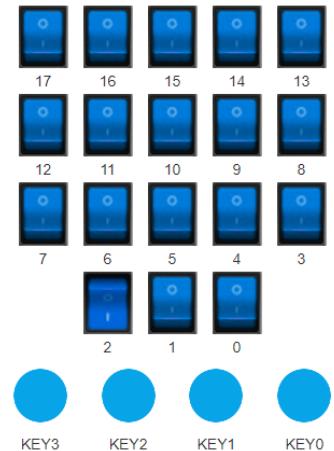
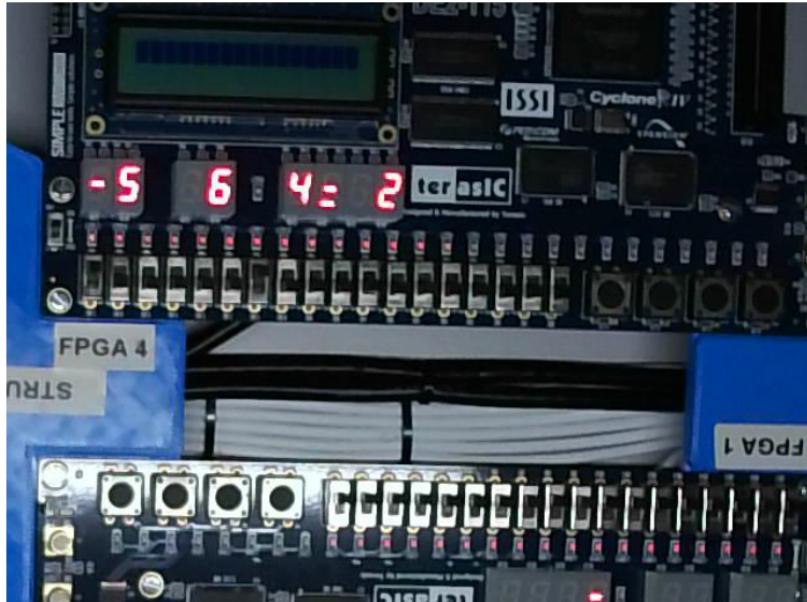


Figura 32: AND entre A e B

## 4.6 A or B

Abaixo, como o display *G\_HEX3* exibe 5, a operação de OR ocorre:  $-4 = 1100$  e  $+2 = 0010$ , onde  $1100 \text{ or } 0010 = 1110 = -2$ . O que está correto.

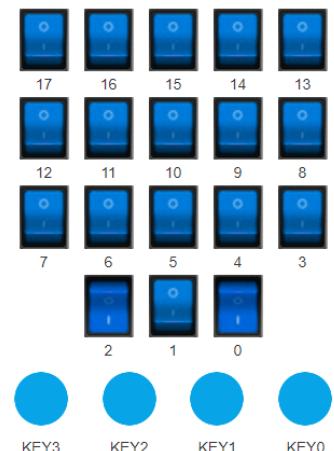
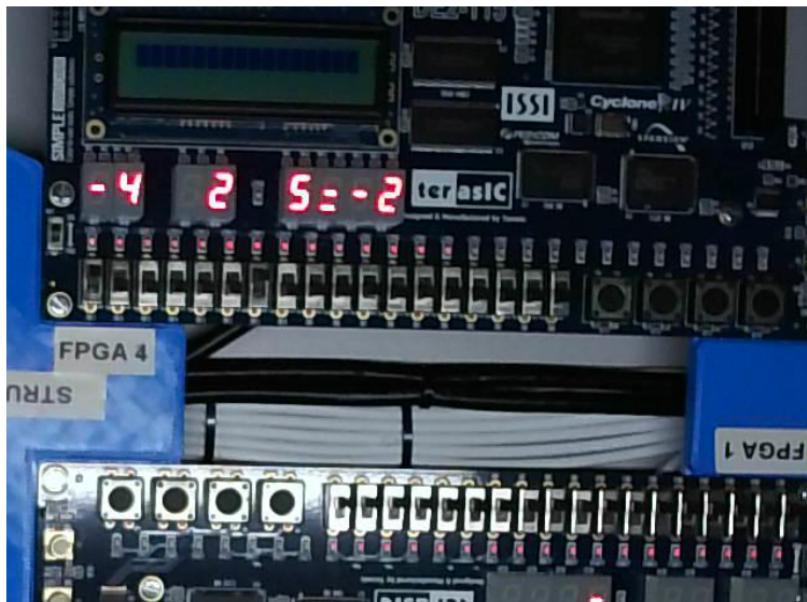


Figura 33: OR entre A e B

## 4.7 A xor B

Abaixo, como o display *G\_HEX3* exibe 6, a operação de XOR ocorre:  $-3 = 1101$  e  $-2 = 1110$ , onde  $1101 \text{ xor } 1110 = 0011 = +3$ . O que está correto.

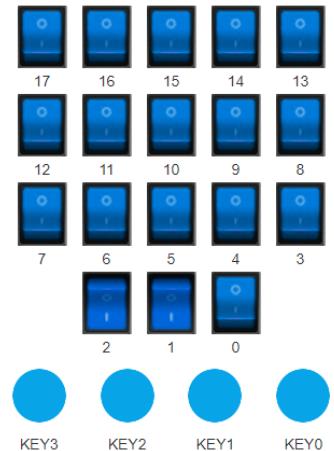
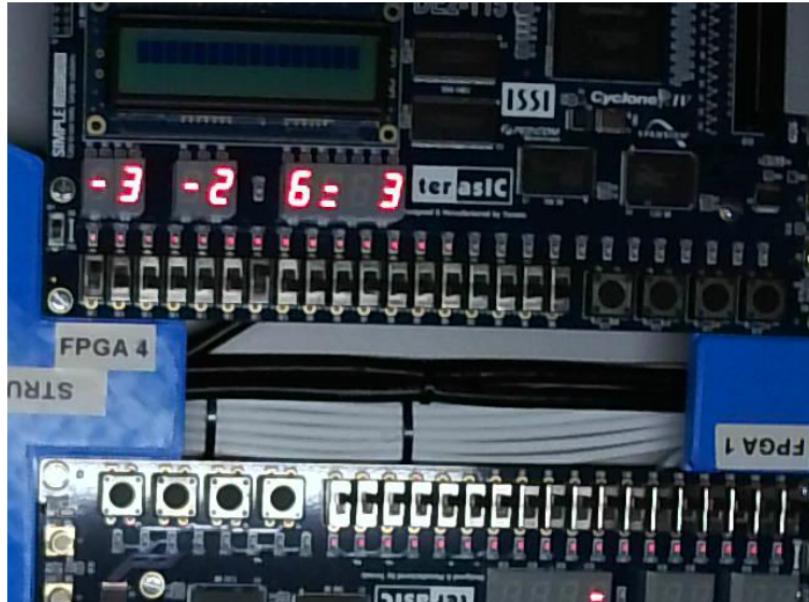


Figura 34: XOR entre A e B

## 4.8 A xnor B

Abaixo, como o display *G\_HEX3* exibe 7, a operação de XNOR ocorre:  $-8 = 1000$  e  $+3 = 0011$ , onde  $1000 \text{ xnor } 0011 = 0100 = +4$ . O que está correto.

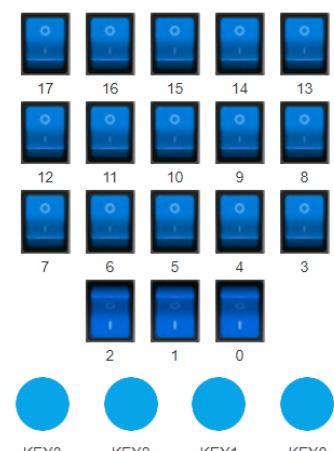
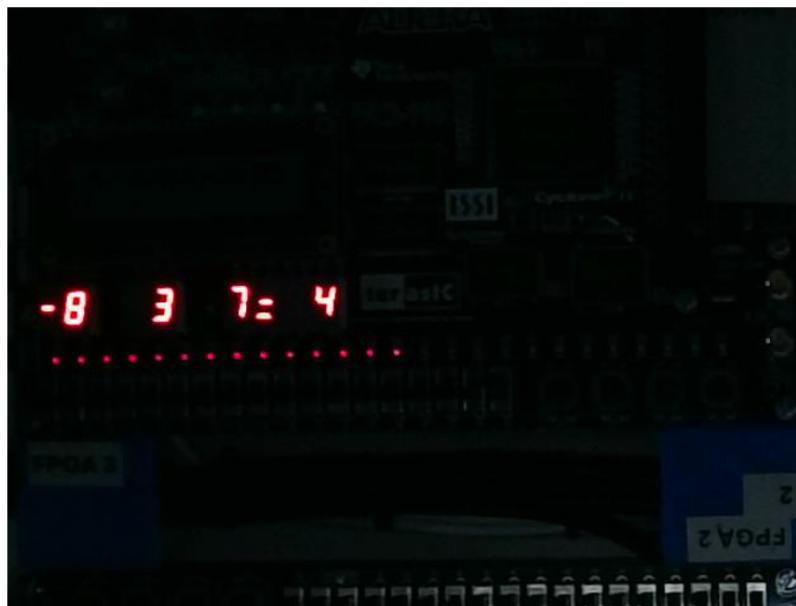


Figura 35: XNOR entre A e B

## 5 Referências

- Jose Paulo Braffman (jul. de 2021). *2021-1 - Sistemas Digitais - EEL480*. URL: <https://www.moodle.poli.ufrj.br/course/view.php?id=198> (acesso em 14/06/2021).
- LabsLand (2021). *Laboratório de FPGA's online*. URL: <https://altera-de2-115-vhdl.ide.labsland.com/> (acesso em 17/06/2021).
- Luís Henrique Maciel (jul. de 2021). *EEL480 - Lab. de Sistemas Digitais*. URL: <https://classroom.google.com/u/0/c/MzY4MDYzMzQ5MDc4> (acesso em 14/06/2021).
- Wagner Rambo (2021). *Playlist de FPGA utilizando o Quartus no Youtube*. URL: [https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ8dBTv2\\_5HS79fVexGTtCMDUp7kjnumS](https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ8dBTv2_5HS79fVexGTtCMDUp7kjnumS) (acesso em 14/06/2021).